

getting started

NB mi raccomando se colleghi la vcc alla ground esplode tutto, stai attento ahah
per tutto il resto enjoy :)

1. wiring RFID

<https://randomnerdtutorials.com/security-access-using-mfrc522-rfid-reader-with-arduino/>

noi usiamo i pin 9,10,11,12,13


2. wiring led rgb

<https://arduinogetstarted.com/tutorials/arduino-rgb-led>

noi usiamo 4,5,6


3. wiring scale

noi usiamo 2,3

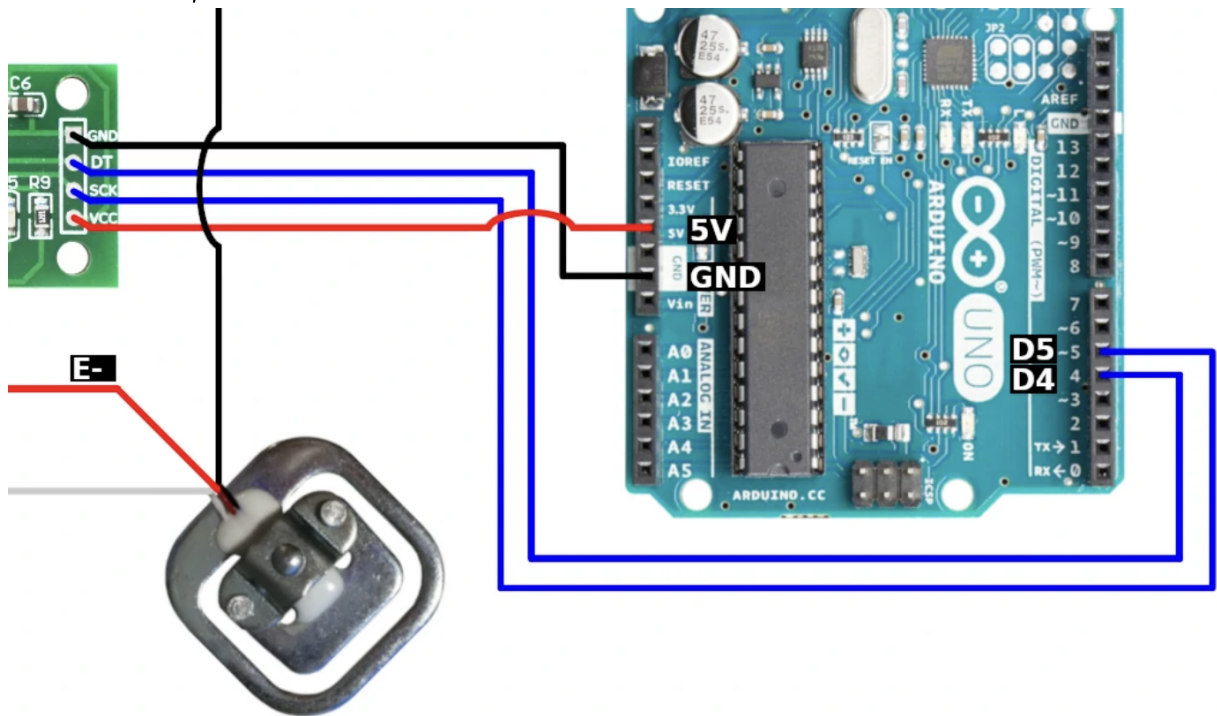

4. wiring temperature sensor

7

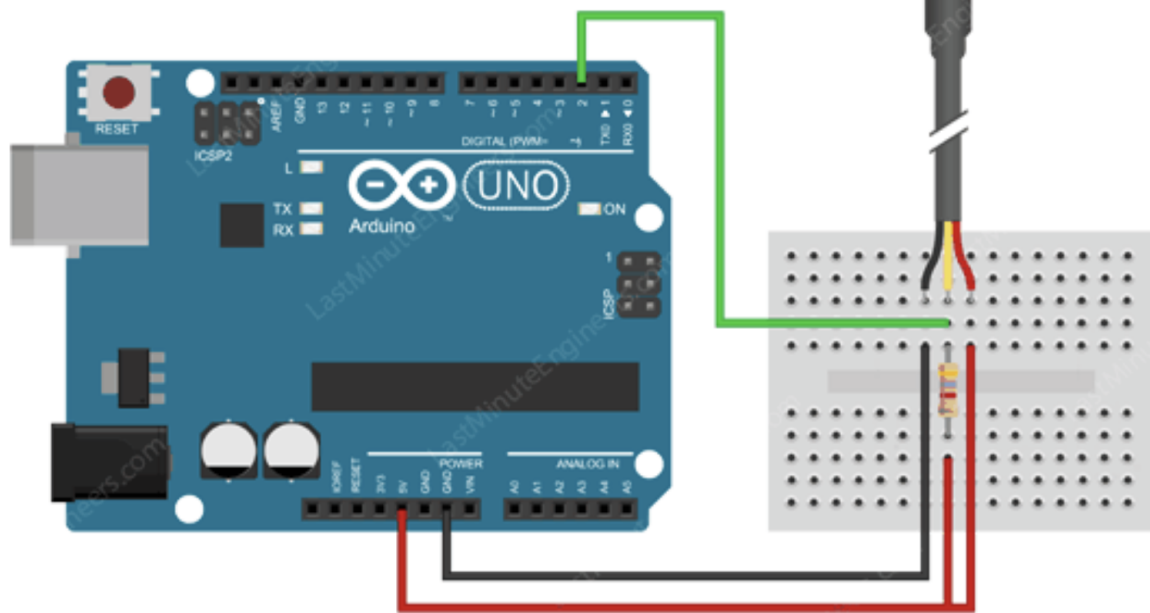

NB2 potrebbe succedere che tu non abbia più buchi dove mettere la ground e la vcc è normale, usa la breadboard per estendere GND e VCC.